


Interface entre Processador e Periféricos

Sub-sistema de entrada e saída –
E/S (I/O)

Interface entre Processador e Periféricos

❑ Periféricos do processador

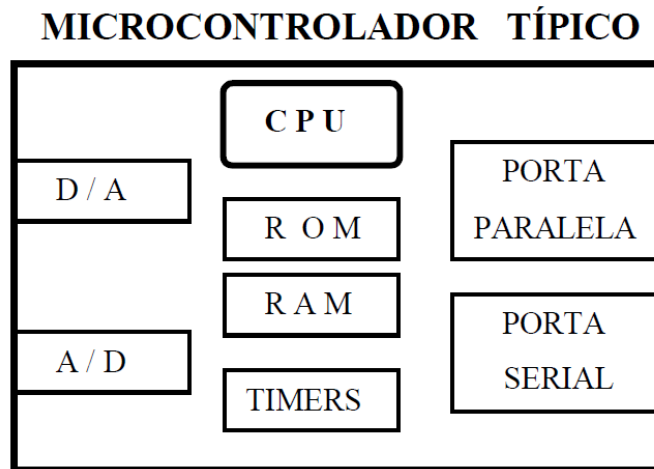- Circuitos na periferia do processador (CPU)



❑ A comunicação entre o processador e os periféricos tipicamente é feita através de **registradores**

- Os registradores estão dentro dos periféricos
- Podem ser de leitura, de escrita ou ambos
- Esses registradores também são chamados de portas de E/S

Interface entre Processador e Periféricos

- ❑ Da mesma maneira que o processador acessa a memória fornecendo endereços, outros periféricos também tem endereços de acesso, os quais correspondem aos registradores
- ❑ O endereçamento dos registradores pode seguir duas abordagens
 - ❑ Mapeamento em memória
 - ❑ Mapeamento em portas de E/S

Interface entre Processador e Periféricos

☐ Mapeamento em memória

- Processador tem espaço de endereçamento único
 - ☐ Parte usado para acessar a memória
 - ☐ Parte usado para acessar periféricos
 - ☐ Divisão do espaço definida pelo projetista
 - ☐ Exemplo: espaço de endereçamento 0 – 255 (8 bits)
 - 0 – 249: memória (250 endereços de memória)
 - 250 – 255: periféricos (6 endereços de periféricos)
 - Periféricos acessados utilizando instruções de acesso à memória
 - ☐ Load/Store
 - Exemplos
 - ☐ MIPS
 - ☐ Processadores da Motorola
-

Interface entre Processador e Periféricos


□ Mapeamento em memória

■ Exemplo: barramento de endereços de 8 bits

□ Espaço de endereçamento: 0 – 255

- 0 – 253: memória
- 254: P1
- 255: P2

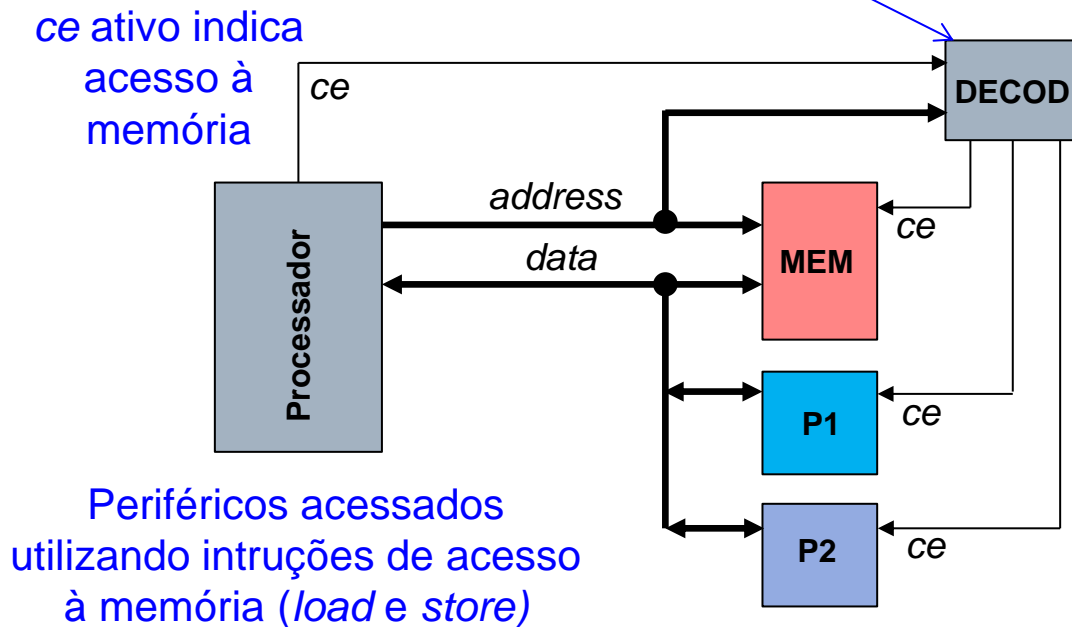Habilita periféricos de acordo com o endereço gerado pelo processador



Periféricos acessados utilizando instruções de acesso à memória (*load* e *store*)

Exemplo:

`lw $8, 16($0)` ; Lê da memória

`lw $9, 254($0)` ; Lê de P1

`sw $9, 128($0)` ; Escreve na mem

`sw $8, 255($0)` ; Escreve em P2

Interface entre Processador e Periféricos


□ Mapeamento em memória

■ Exemplo: barramento de endereços de 8 bits

□ Espaço de endereçamento: 0 – 255

- 0 – 253: memória
- 254: P1
- 255: P2

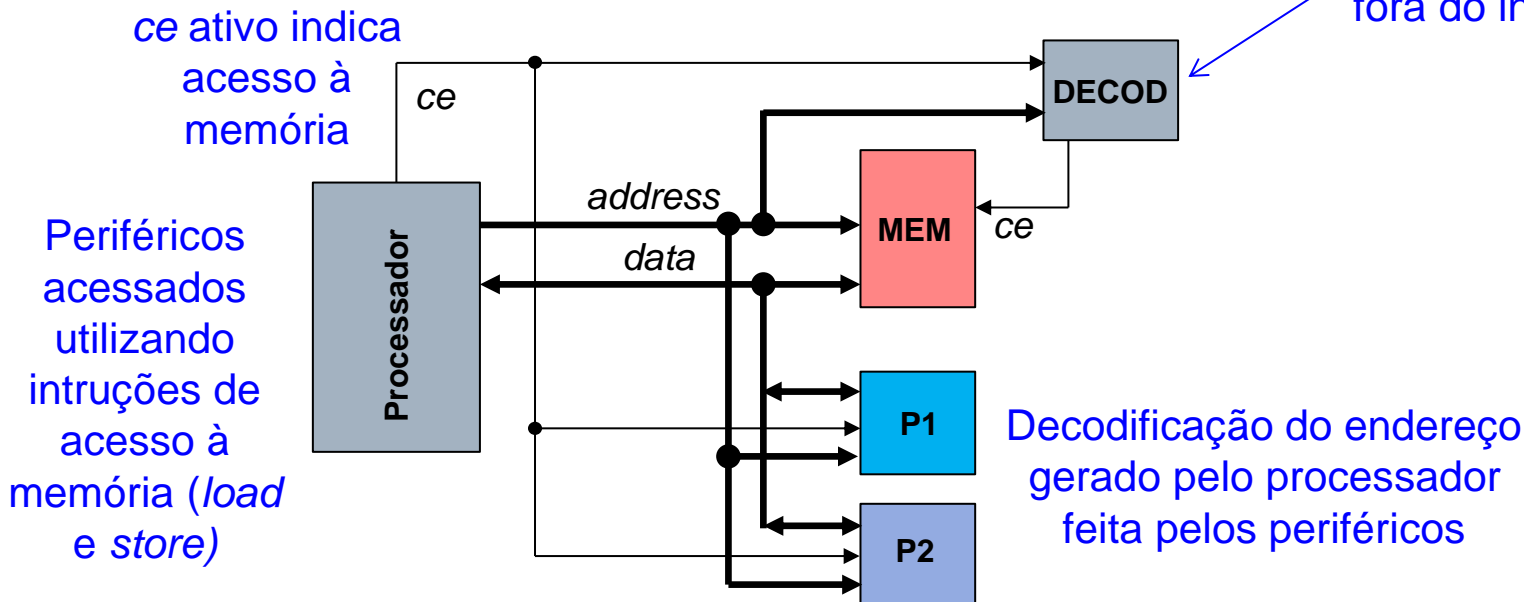Desabilita a memória
quando o endereço gerado
pelo processador estiver
fora do intervalo 0 - 253



Interface entre Processador e Periféricos


□ Mapeamento em memória

■ Exemplo: barramento de endereços de 8 bits

□ Espaço de endereçamento: 0 – 255

- 0 – 63 (**00**000000-**00**111111): memória
- 64 – 127 (**01**000000-**01**111111): P1
- 128-191 (**10**000000-**10**111111): P2
- 192-255 (**11**000000-**11**111111): P1 e P2 (simultâneos)

ce ativo indica
acesso à
memória

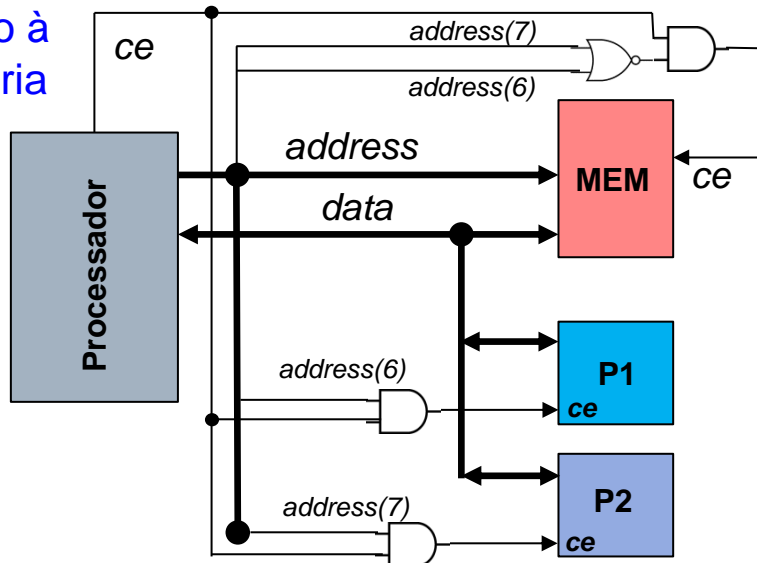

Elimina decodificadores, os quais
podem ser bem grandes em
termos de portas lógicas

Periféricos
acessados
utilizando
instruções de
acesso à
memória (*load*
e *store*)

Interface entre Processador e Periféricos

☐ Mapeamento em portas de E/S

- Processador tem dois espaços de endereçamento
 - ☐ Um espaço é usado para acessar a memória
 - ☐ Outro é usado para acessar as interfaces de E/S
 - ☐ O processador tem uma saída (e.g. *io*) que indica o espaço de endereçamento em uso (e.g. *io* = 1: periférico)
 - ☐ Exemplo considerando um único barramento de endereços de 8 bits
 - *io* = 0, 0 – 255: memória (256 endereços de memória)
 - *io* = 1, 0 – 255: periféricos (256 endereços de periféricos)
 - Periféricos são acessados utilizando instruções específicas
 - ☐ In/Out
 - Exemplos
 - ☐ Processadores da Intel
-

Interface entre Processador e Periféricos

□ Mapeamento em portas de E/S

■ Exemplo: barramento de endereços de 8 bits

□ Espaço de endereçamento: 0 – 255


■ 0 – 255: memória

■ 0 – 255: periféricos (0: P1; 1:P2; ... ;255: P256)

io ativo indica
acesso a
periféricos

Habilita periféricos de
acordo com o endereço
gerado pelo
processador

ce ativo indica
acesso à
memória

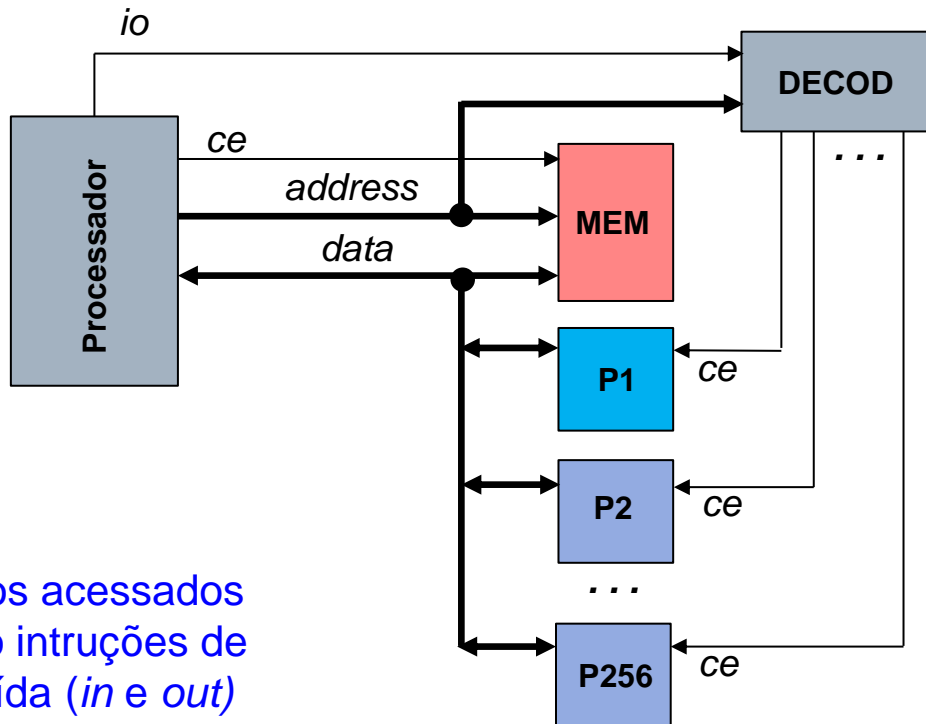

Exemplo:

`lw $8, 0($0)` ; Lê da memória

`in $9, 0($0)` ; Lê de P1 (*io*=1)

`sw $9, 1($0)` ; Escreve na mem

`out $8, 1($0)` ; Escr. em P2 (*io*=1)

Periféricos acessados
utilizando instruções de
entra/saída (*in* e *out*)

Interface entre Processador e Periféricos


□ Mapeamento em portas de E/S

■ Exemplo: barramento de endereços de 8 bits

□ Espaço de endereçamento: 0 – 255


■ 0 – 255: memória

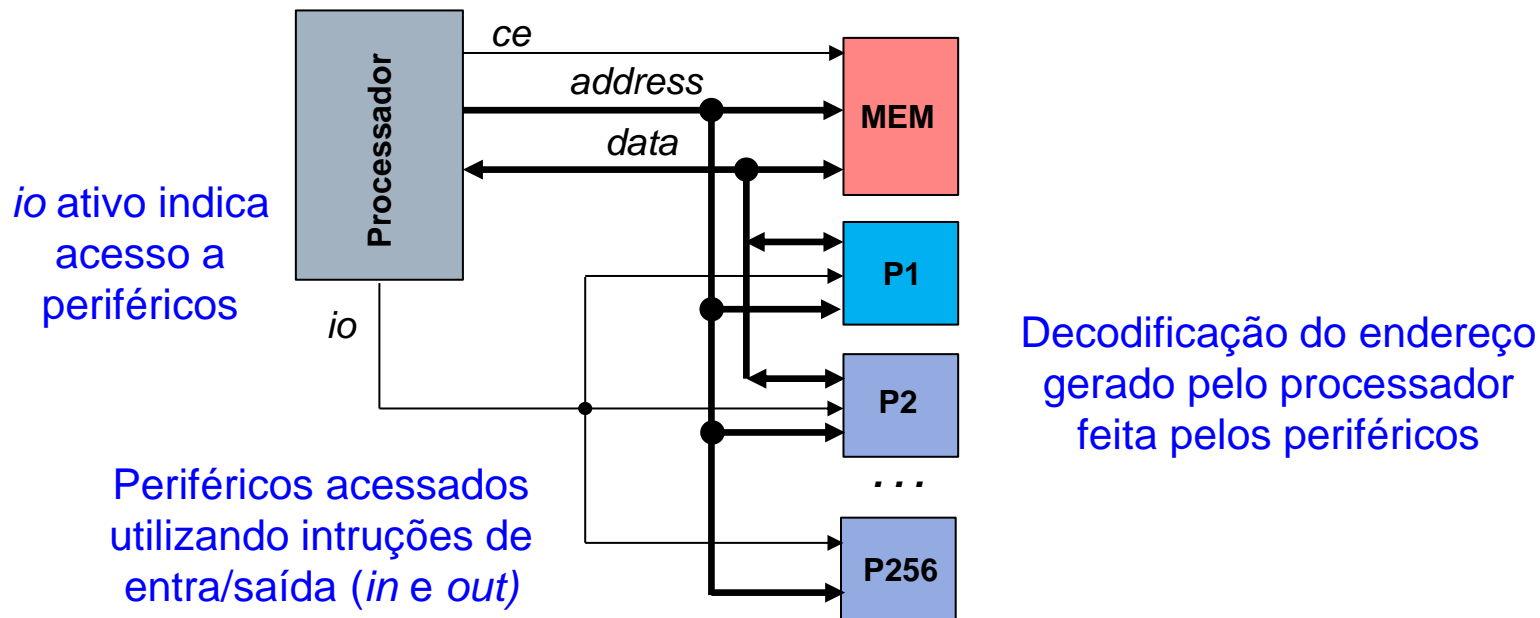■ 0 – 255: periféricos (0: P1; 1:P2; ... ;255: P256)





Interface entre Processador e Periféricos

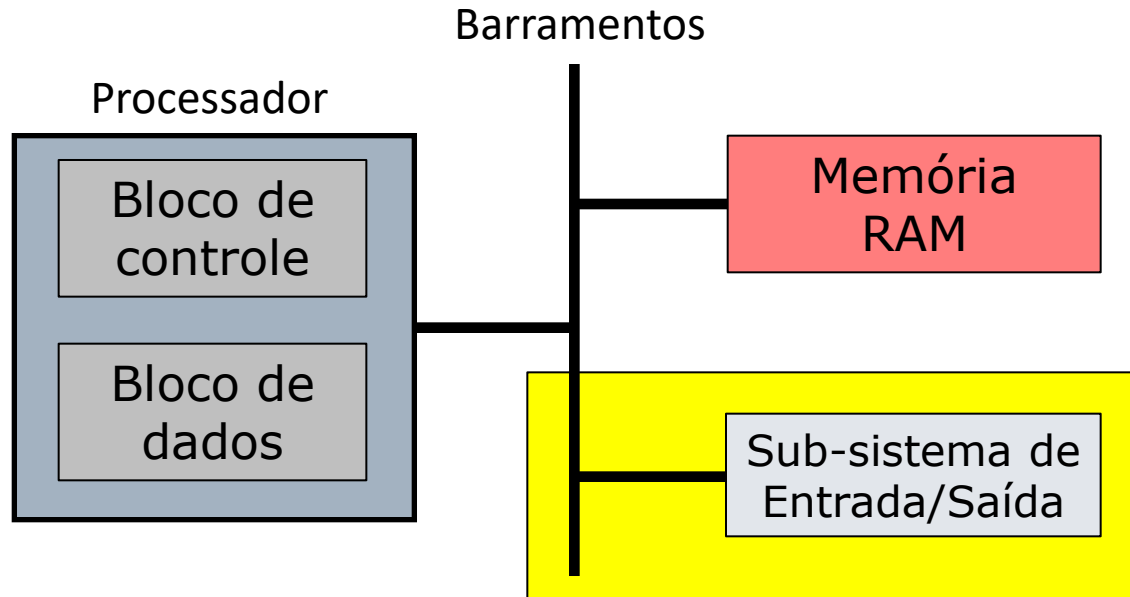- Estrutura básica de um sistema computacional
 - Principais componentes



Interface entre Processador e Periféricos

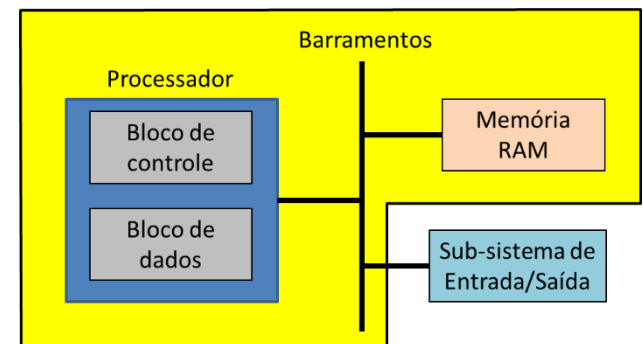 - Estrutura básica de um sistema computacional
 - Sistema atual





O objetivo do trabalho é adicionar ao sistema uma porta de E/S

Interface entre Processador e Periféricos

- Estrutura básica de um sistema computacional
 - Porta de E/S adicionada



Nova entidade: MIPS_uC.vhd

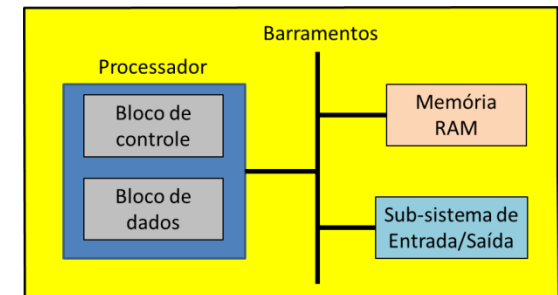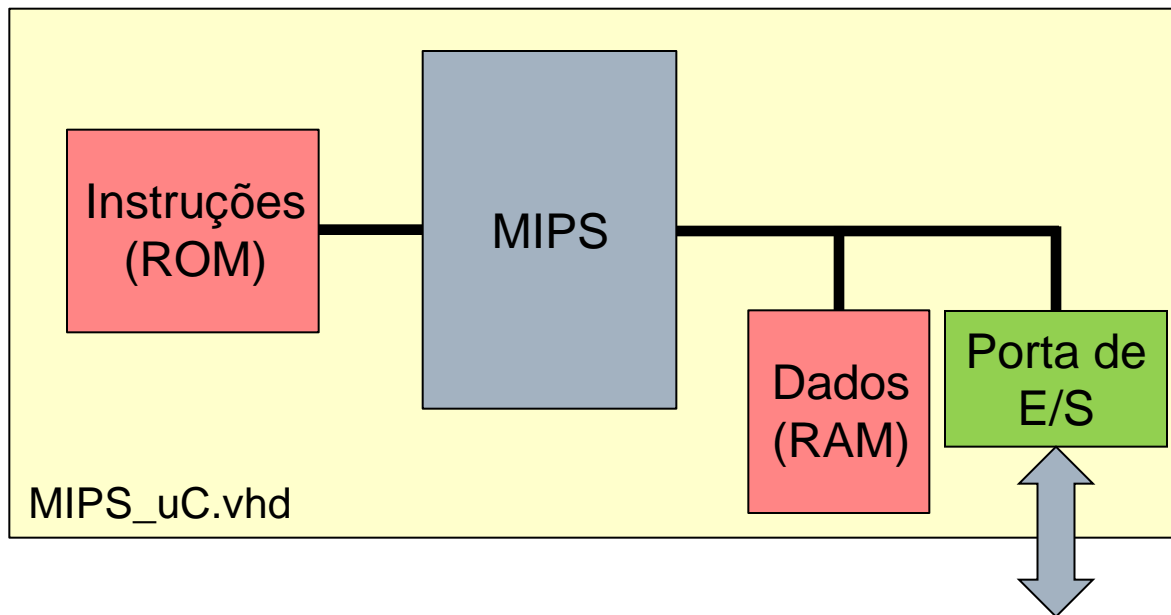

O objetivo do trabalho é adicionar ao sistema uma porta de E/S

Interface entre Processador e Periféricos

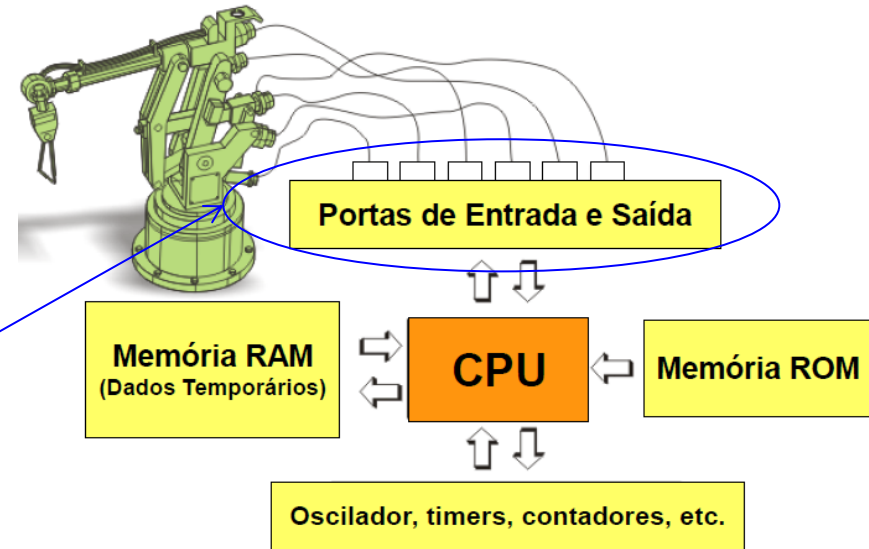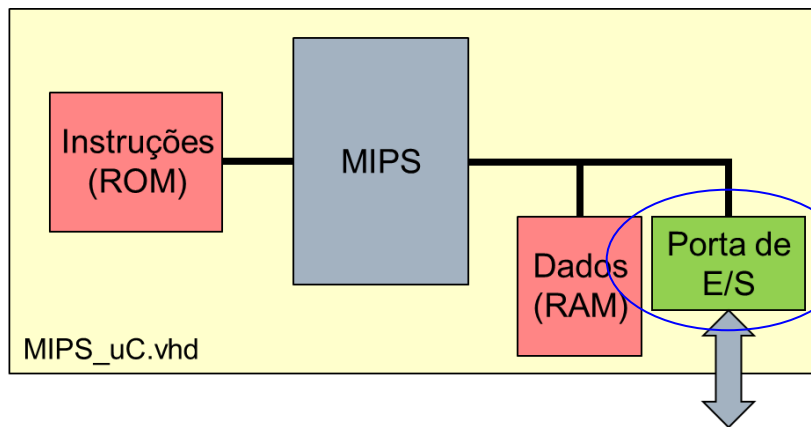- Estrutura básica de um sistema computacional
 - Porta de E/S adicionada



O objetivo do trabalho é adicionar ao sistema uma porta de E/S

Interface entre Processador e Periféricos

□ Trabalho 2


- A porta de E/S deve ter 16 bits para interface com o mundo externo
- Os bits da porta devem ser individualmente configuráveis como entrada ou saída
 - Exemplo
 - bits(15:10) e bits(1:0) - entrada
 - bits(9:2) - saída
- A configuração dos bits é controlada por um registrador (16 bits) onde cada bit corresponde à configuração de um bit da porta
 - 0: saída (*output*)
 - 1: entrada (*input*)
- Deve haver também um **registrador que habilita** individualmente a utilização dos bits da porta de E/S e um **registrador de dados** (ambos 16 bits)

Interface entre Processador e Periféricos

Trabalho 2

Interface VHDL da porta de E/S

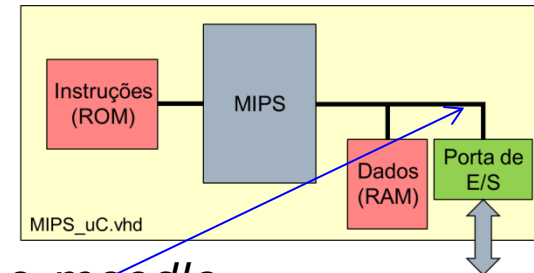- Arquivo BidirectionalPort.vhd disponível no *moodle*
- Descrição VHDL pode ser comportamental, estrutural ou mista




```
entity BidirectionalPort is
  generic (...);
  port (
    clk      : in std_logic;
    rst      : in std_logic;
    -- Interface com o processador
    data_in  : in std_logic_vector (DATA_WIDTH-1 downto 0);
    data_out : out std_logic_vector (DATA_WIDTH-1 downto 0);
    address  : in std_logic_vector (1 downto 0); -- NÃO ALTERAR!
    rw       : in std_logic; -- 0: read; 1: write
    ce       : in std_logic;
    -- Interface com o mundo externo
    port_io  : inout std_logic_vector (DATA_WIDTH-1 downto 0)
  );
end BidirectionalPort;
```

Esta interface não deve ser alterada!


Interface entre Processador e Periféricos

□ Trabalho 2

 - ❑ Descrição VHDL pode ser comportamental, estrutural ou mista




Exemplo parcial para 1 bit

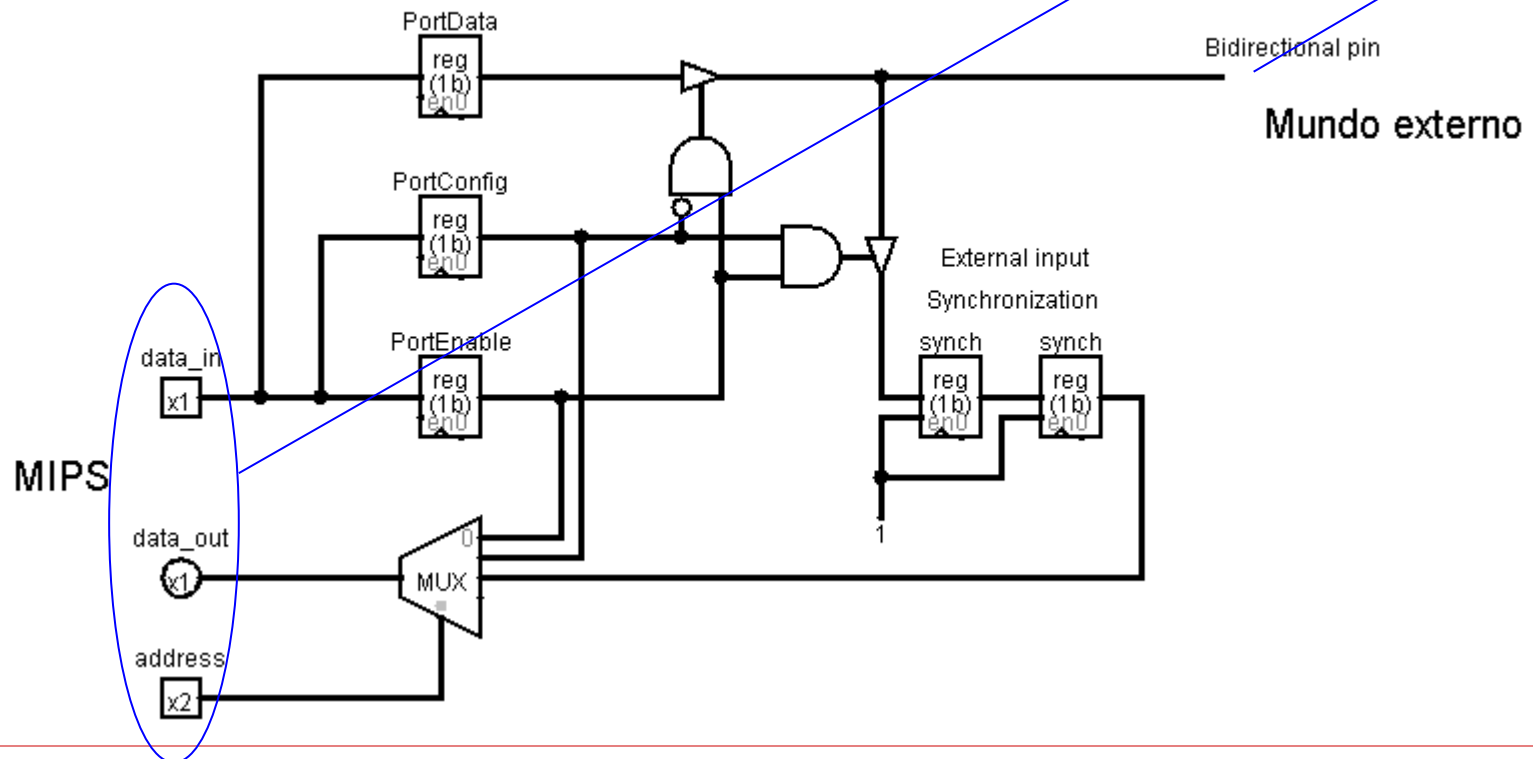

Interface entre Processador e Periféricos

❑ Trabalho 2

 
- Mapear os registradores da porta de E/S em memória
- Os endereços devem seguir o seguinte formato



MSb do endereço indica

0: memória

1: Entrada/Saída

 

ID do periférico
(máximo 16)

Escolher ID para Porta de E/S



Registradores dentro do periférico (máximo 16)

Escolher números para os registradores da porta de E/S e setar *generic* da *BidirectionalPort*

Interface entre Processador e Periféricos

□ Trabalho 2

- A memória de dados deve se acesso aos registradores da |
 - Estrutura dos arquivos VHDL
 - A interface do MIPS_uC contém apenas *clock*, *reset* e *port_io*
 - O *test bench* deve gerar o *clock*, *reset* e estímulos para os bits de *port_io* que forem configurados como entrada
- exemplo*

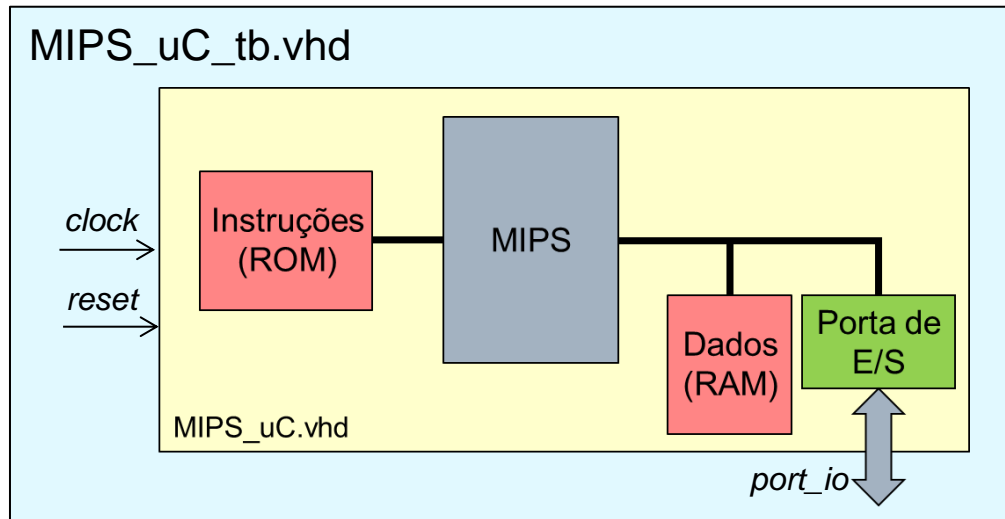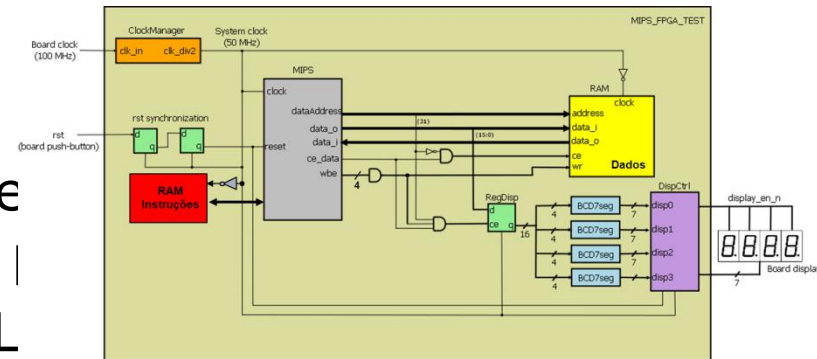


Apresentar diagrama correspondente ao MIPS_uC.vhd. Devem aparecer as ligações de todas interfaces do processador, memórias e porta de E/S (dataAddress, data_in, data_out, wbe, ce, ... Sugestão de editor : Dia Diagram Editor

Trabalho 2

□ Aplicação


- O MIPS_uC deve controlar via **software** os *displays* da placa Nexys 3 através da(s) porta(s) de E/S
- A porta de E/S deve ser ligada aos pinos do FPGA conectados aos *displays*

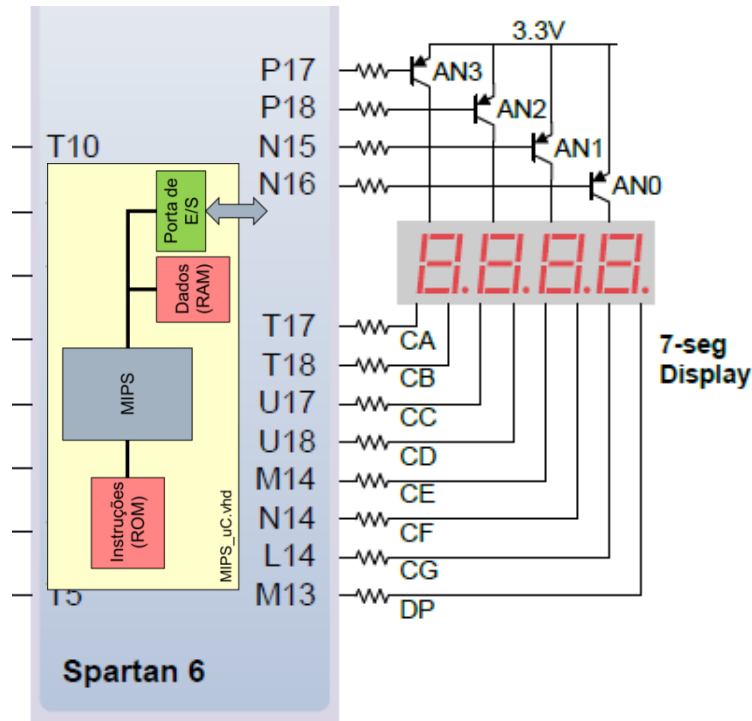

Trabalho 2

□ Aplicação

- Implementar um contador **hexadecimal** nos dois *displays* da direita
 - Manter os dois *displays* da esquerda apagados
- A contagem deve ser incrementada ou decrementada através de dois *push-buttons*
 - Cada vez que um *push-button* é pressionado o contador deve ser incrementado ou decrementado em **UMA** unidade (*debouncer* em software)
 - Utilizar **polling** nos *push-buttons* a fim de verificar seu estado

 

Atenção ao *flickering* dos *displays*!
Verificar temporização dos *displays* no manual da placa

Trabalho 2

□ Aplicação

- Pode ser programada em C ou *assembly*
 - Estruturar o código *assembly* em *main* e sub-rotinas
 - Utilizar JAL/JALR para chamar as subrotinas
 - Armazenar na pilha os registradores alterados por sub-rotinas e recuperá-los ao final (salvar/recuperar contexto)
 - Utilizar registradores de acordo com as convenções da arquitetura MIPS
 - Utilizar as instruções de *branch* e *jump* para implementar estruturas de controle de fluxo (*if/else, case*) e laços de repetição (*for, while*)
 - Dica: utilizar *array* para armazenar o código de 7 segmentos correspondentes aos números que devem ser mostrados nos *displays*
-

Interface entre Processador e Periféricos

□ Trabalho 2

- Manter mesmos grupos do trabalho 1
- Apresentação dia 25/4
- A nota do trabalho dará **ENORME ÊNFASE** à **prototipação**
 - Se a prototipação não funciona, não há o que apresentar
- Para a apresentação, trazer o bitstream (.bit) para que seja feito o download na placa Nexys
- Trazer o diagrama da *entity* MIPS_uC **impresso**